




СЛБМЛ.
1) Метод ур-ве
Кирхгофа

$$\begin{aligned} R_1 &= 760 \\ R_2 &= 910 \\ R_3 &= 970 \\ R_4 &= 590 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} R_5 &= 250 \\ R_6 &= 560 \\ R_7 &= 450 \\ R_8 &= 230 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} E_1 &= 200 \text{ В} \\ E_3 &= 200 \text{ В} \end{aligned}$$

$$J_3 = 4 \text{ А}$$

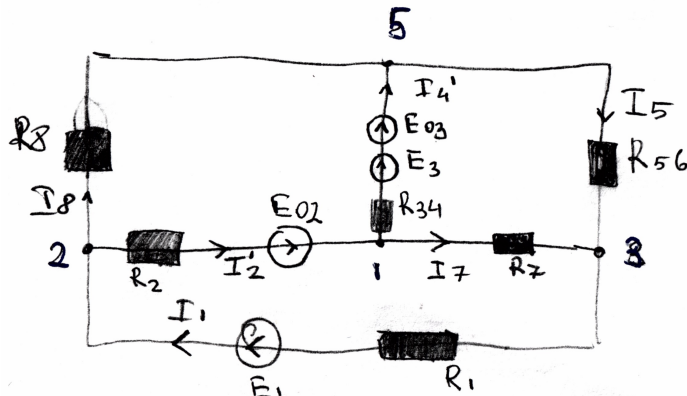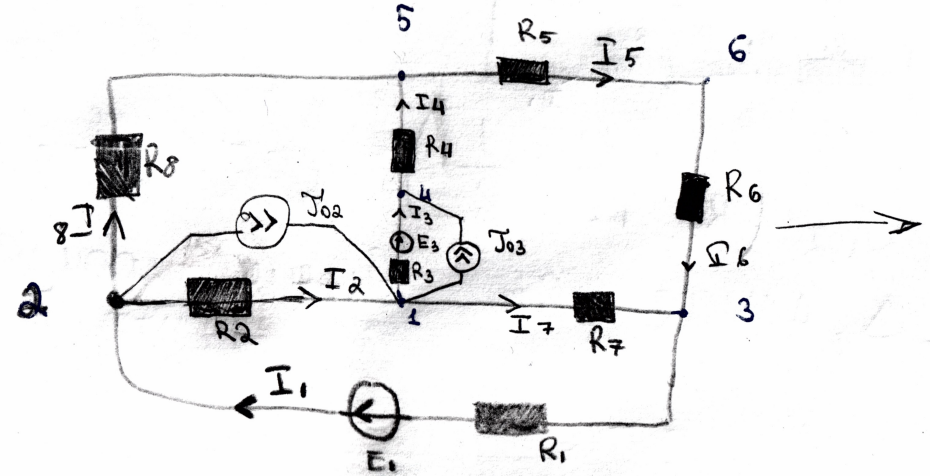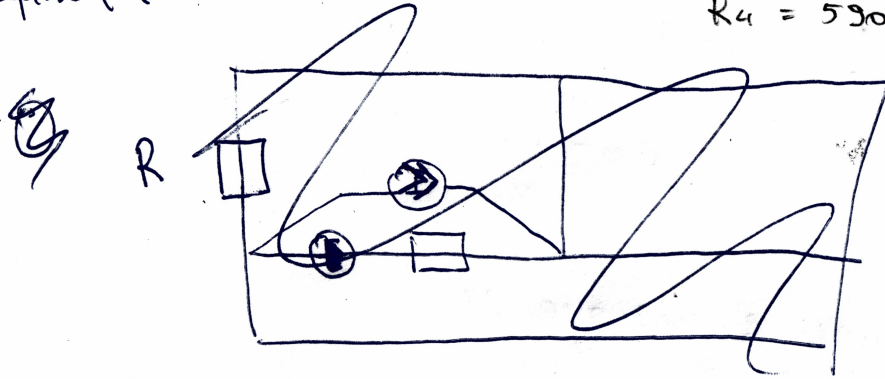

$$R_{34} = R_3 + R_4 = 1560$$

$$R_{56} = R_5 + R_6 = 810$$

$$E_{02} = J_{02} \cdot R_2 = 6 \cdot 910 = 5460$$


$$E_{03} = J_{03} \cdot R_3 = 4 \cdot 970 = 3880$$

$$E_3 = E_3 + E_{03} = 4080$$


Плоскости Третья 5-3-1:

$$J_3' = \frac{E_3}{R_{34}} = \frac{4080}{1560} = 2,615 \text{ А}$$

Плоскости Третья 6-3-3889:

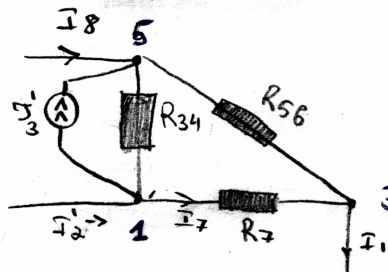

\Rightarrow



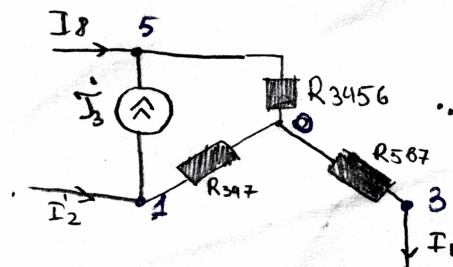


$$\begin{aligned} E_{437} &= J_3' \cdot R_{347} \\ E_{3456} &= J_3' \cdot R_{3456} \\ &= 650,968 \\ &= 1171,742 \end{aligned}$$

$$R_{437} = \frac{R_{43} \cdot R_7}{R_{43} + R_7 + R_{56}} = 248,936 \text{ Ом}$$

$$R_{3456} = \frac{R_{34} \cdot R_{56}}{R_{43} + R_7 + R_{56}} = 448,085 \text{ Ом}$$
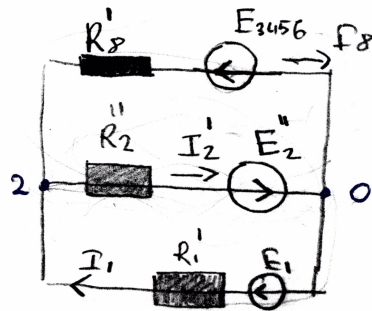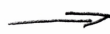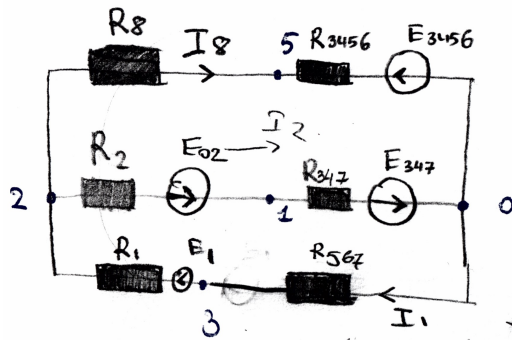
$$R_{567} = \frac{R_{56} \cdot R_7}{R_{43} + R_7 + R_{56}} = 129,255 \text{ Ом}$$



$$R_8' = R_8 + R_{3456} = 678,085$$

$$R_2'' = R_2 + R_{347} = 1158,936$$

$$E_2'' = E_{02} + E_{347} = 6110,968$$

$$R_1' = R_1 + R_{567} = 889,255$$

$$U_{02} \cdot \left(\frac{1}{R_8'} + \frac{1}{R_2''} + \frac{1}{R_1'} \right) = \frac{E_2''}{R_2''} - \frac{E_{3456}}{R_8'} - \frac{E_1}{R_1'}$$

Δ, Абыме бер бар-се производемсь в маркеге :)